

Enseignes et afficheurs à LED

Circuits logiques séquentiels en VHDL



Dr. Mamadou Lamine NDIAYE

Circuits séquentiels en VHDL



Dr. Mamadou Lamine NDIAYE

- Les Process
- Les instructions de contrôle
- Les bascules
- Les compteurs
- Les registres

Instructions séquentielles en VHDL



Logique séquentielle : **Mot clé PROCESS**

- Modélisation des comportement procéduraux

Les instructions séquentielles du VHDL sont très évoluées à l'image des langages de haut niveau :

- Utilisation d'un process ou un sous-programme
- Déroulement **séquentiel** (ordre d'écriture des instructions)
- Possibilité d'exécution de plusieurs Process en **parallèle**

Les instructions séquentielles du VHDL sont très évoluées à l'image des langages de haut niveau :

- Utilisation d'un process ou un sous-programme
- Déroulement **séquentiel** (ordre d'écriture des instructions)
- Possibilité d'exécution de plusieurs Process en **parallèle**
- Un Process peut contenir des parties **combinatoires** et des parties **séquentielles**
- Un Process est activé lors d'un changement d'état d'un des signaux de la liste de sensibilité
- Les instructions utilisables dans un Process sont **spécifiques**
- Les signaux sont mis à jour uniquement à la fin du Process

Les règles de fonctionnement :

- Boucle infinie
- Synchronisation par des points d'arrêt

SYNTAXE

```
Process (S1, S2)  
Begin  
.....  
end process;
```

```
Process  
Begin  
.....  
Wait .....;  
.....  
end process;
```

L'instruction séquentielle **wait** peut prendre plusieurs formes :

- **wait on signal**
- **wait for temps**
- **wait until conditions**
- **wait on signal until conditions for temps**

SYNTAXE

```
-- liste de sensibilité  
wait on S1, S2;
```

```
-- délai  
wait for 100ns;
```

```
-- conditions  
wait until ck = '1';
```

```
-- conditions  
wait on S1, S2 until ck = '1';
```

```
-- forme générale  
wait on S1, S2 until ck = '1' for 100ns;
```


- Instruction **IF**

```
if      expression1 then  action1 ;  
elsif  expression2 then  action2 ;  
      .....  
else  
end if;          action3 ;
```

- If ... then ...; [elsif ...then] ; [else ...] ; end if;
- Toute instruction if doit se terminer par un end if;

- Instruction **CASE...IS**

```
CASE  selecteur IS
WHEN  condition1 => instructions 1;
WHEN  condition2 => instructions 2;
.....
WHEN OTHERS => instructions N
END CASE;
```

- Permet de sélectionner une séquence d'instructions en fonction de la valeur d'une expression.
- Tous les cas doivent être traités, on utilisera ainsi la directive **when others** pour lister les différents cas possibles.
- Souvent utilisée pour la description de machines d'état ou toute fonction de type table de vérité.

- Instructions de boucle

- Mot clé **LOOP**.

```
-- boucle for  
etiquette: FOR i IN 1 TO 100 LOOP -- la variable de boucle est i de 1 à 100  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```

```
-- boucle while  
etiquette: WHILE conditions LOOP – boucle tant que  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```

```
-- boucle générale  
etiquette: LOOP – boucle infinie  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```

● Instructions de boucle

- Mot clé **LOOP**.
- Possibilité d'utiliser **Next**
- Possibilité d'utiliser **Exit**

```
-- boucle for  
etiquette: FOR i IN 1 TO 100 LOOP -- la variable de boucle est i de 1 à 100  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```


```
-- boucle while  
etiquette: WHILE conditions LOOP – boucle tant que  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```

```
-- boucle générale  
etiquette: LOOP – boucle infinie  
-- instruction répétitive  
.....  
END LOOP etiquette;
```

Synthèse des bascules



- Bascule RS

 

● Bascule RS

- Activé sur front montant de l'horloge (Ck)

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY BasculeRS IS
```

```
PORT (Ck, R, S : IN STD_LOGIC;  
      Q : OUT STD_LOGIC);
```

```
END BasculeRS;
```

```
ARCHITECTURE Archit OF BasculeRS IS
```

```
SIGNAL Sr, Ss, Qa, Qb: STD_LOGIC ;
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS(Ck, R, S) -- liste de sensibilité
```

```
BEGIN
```

```
    IF Ck'event and Ck = '1' then -- validation du front montant
```

```
        -- rising_edge(Ck) front montant
```

```
        -- falling_edge(Ck) descendant
```

```
        Sr <= R;
```

```
        Ss <= S;
```

```
        Qa <= NOT ( Sr OR Qb);
```

```
        Qb <= NOT ( Ss OR Qa);
```

```
    END IF;
```


```
    END PROCESS;
```

```
    Q <= Qa;
```

```
END Archit;
```

- Bascule D

 - La sortie Q prend l'état de l'entrée D sur front montant de l'horloge (Ck)



● Bascule D

- La sortie Q prend l'état de l'entrée D sur front montant de l'horloge (Ck)

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY BasculeD IS
```

```
PORT (Ck, D : IN STD_LOGIC;  
      Q : OUT STD_LOGIC);
```

```
END BasculeD;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF BasculeD IS
```

```
SIGNAL Qa: STD_LOGIC ;
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS(Ck, D) -- liste de sensibilité
```

```
BEGIN
```

```
    IF RISING_EDGE(Ck) then -- validation du front montant
```

```
        Qa <= D;
```

```
    ELSE Qa <= Qa ;
```

```
    END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
    Q <= Qa;
```

```
END Structural;
```


- Bascule D avec entrées de forçage SET et RESET

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY BasculeD IS  
PORT (Ck, D, R, S : IN STD_LOGIC;  
      Q : OUT STD_LOGIC);  
END BasculeD;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF BasculeD IS  
SIGNAL Qa: STD_LOGIC ;  
BEGIN  
    PROCESS(Ck, D, R, S) -- liste de sensibilité  
BEGIN  
    IF R = '1' THEN Qa <= '0';  
    ELSIF S = '1' THEN Qa <= '1';  
    ELSIF Ck'EVENT AND Ck = '1' THEN Qa <= D;  
    -- validation du front montant  
    ELSE Qa <= Qa ;  
    END IF;  
END PROCESS;  
Q <= Qa;  
END Structural;
```

- **Bascule JK**

J	K	Q
0	0	Inchangée
0	1	0
1	0	1
1	1	Opposée

● Bascule JK

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY BasculeJK IS  
Port ( Ck, J, K: in std_logic;  
       Q : out std_logic);  
End BasculeJK;
```

ARCHITECTURE Structural OF BasculeJK IS

```
SIGNAL Qa : std_logic;  
BEGIN  
PROCESS (Ck, J, K)  
BEGIN  
    IF Ck'event and Ck='1'      then  
        IF J='0' and K='0'      then Qa <= Qa;  
        ELSIF J='0' and K='1'   then Qa <= '0';  
        ELSIF J='1' and K='0'   then Qa <= '1';  
        ELSE                     Qa <= (NOT) Qa ;  
        END IF;  
    END IF;  
END PROCESS;  
Q <= Qa;  
END Structural;
```

Synthèse des compteurs



- **Compteur modulo 10**

● Compteur modulo 10

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY Compteur IS  
PORT (Ck, R : IN STD_LOGIC;  
Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));  
END Compteur;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF Compteur IS  
SIGNAL Qa: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
BEGIN  
    PROCESS(Ck, R) -- liste de sensibilité  
    BEGIN  
        IF R = '0' then  
            Qa <= "0000";  
        ELSIF Ck'event and Ck = '1' then -- validation du front montant  
            Qa <= STD_LOGIC_VECTOR (UNSIGNED(Qa)+ 1);  
            IF Qa="1001" THEN Qa <= "0000";  
            END IF;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
    Q <= Qa;  
END Structural;
```

Synthèse des compteurs



- **Compteur modulo 10**
- **Fréquence du comptage**

Synthèse des compteurs



- Compteur modulo 10
- Fréquence du comptage

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY Compteur IS
```

```
PORT (Ck, R : IN      STD_LOGIC;
```

```
Qh: OUT      STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
```

```
Q: OUT      STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
```

```
END Compteur;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF Compteur IS
```

```
SIGNAL Qa: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) ;
```

```
SIGNAL Qha: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0) ;
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS(Ck, R) -- liste de sensibilité
```

```
BEGIN
```

```
    IF R = '1' THEN Qa <= "0000";
```

```
    ELSIF (Ck'event and Ck = '1') THEN
```

```
    Qha <= STD_LOGIC_VECTOR (UNSIGNED(Qha)+ 1);
```

```
        IF (Qha ="100110001001011010000000") THEN
```

```
            IF Qa="1010" THEN
```

```
                Qa <= "0000";
```

```
            ELSE
```

```
                Qa <= STD_LOGIC_VECTOR (UNSIGNED( Qa) + 1);
```

```
            END IF;
```

```
            ELSE Qa <= Qa;
```

```
            END IF;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
    Q <= Qa;
```

```
END Structural;
```

- **Compteur modulo N**

● Compteur modulo N

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY Compteur IS
```

```
PORT (Ck, R : IN      STD_LOGIC;
```

```
Q0: OUT      STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```
Q1: OUT      STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```
Q2: OUT      STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
```

```
END Compteur;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF Compteur IS
```

```
SIGNAL Qa0, Qa1, Qa2: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```
BEGIN
```

```
PROCESS(Ck, R) -- liste de sensibilité
```

```
    VARIABLE Qh : INTEGER RANGE 0 TO 50000000;
```

```
    BEGIN
```

```
    IF R = '1' THEN
```

```
        Qa0 <= "0000"; Qa1 <= "0000"; Qa2 <= "0000";
```

```
    ELSIF (Ck'event and Ck = '1') THEN      Qh := Qh + 1;
```

```
        IF (Qh = 50000000) THEN      Qa0 <= Qa0 + 1;
```

```
            IF Qa0 = "1001" then      Qa1 <= Qa1 + 1;      Qa0 <= "0000";
```

```
            IF Qa1 = "1001" then      Qa2 <= Qa2 + 1;      Qa1 <= "0000";
```

```
            END IF;
```

```
            END IF;
```

```
        ELSE      Qa0 <= Qa0; Qa1 <= Qa1; Qa2 <= Qa2;
```

```
        END IF;
```

```
    END IF;
```

```
END PROCESS;
```


```
    Q0 <= Qa0; Q1 <= Qa1; Q2 <= Qa2;
```

```
END Structural;
```

Synthèse des registres



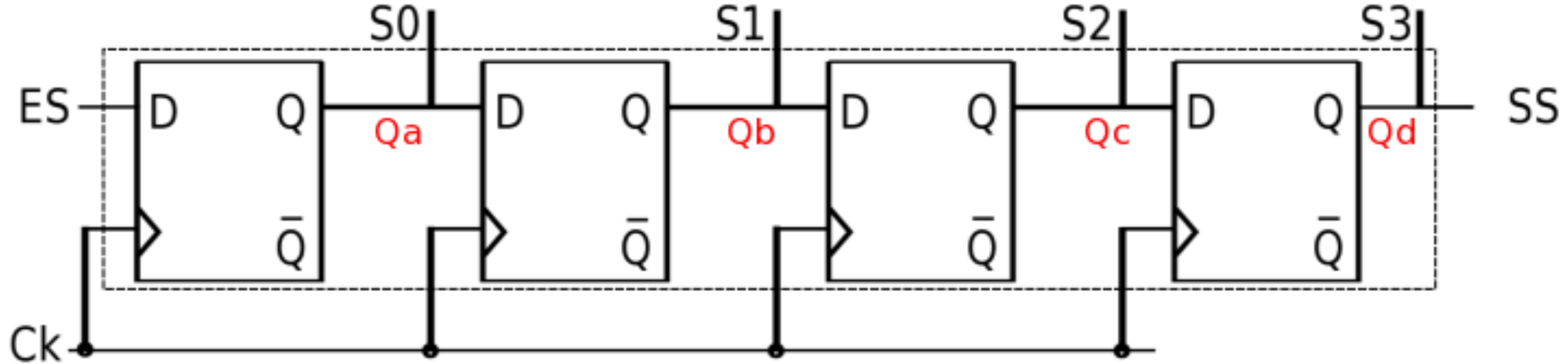- Registre à décalage **série parallèle**



- Registre à décalage **série parallèle**

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY BasculeD IS  
PORT (Ck, D : IN STD_LOGIC;  
      Q : OUT STD_LOGIC);  
END BasculeD;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF BasculeD IS  
SIGNAL Qa: STD_LOGIC ;  
BEGIN  
    PROCESS(Ck, D) -- liste de sensibilité  
BEGIN  
    IF Ck'event and Ck = '1' then -- validation du front montant  
        Qa <= D;  
    ELSE Qa <= Qa ;  
    END IF;  
    END PROCESS;  
    Q <= Qa;  
END Structural;
```

- **Registre à décalage série parallèle**

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY RegistreSP IS
```

```
PORT (Ck, ES : IN STD_LOGIC;
```

```
      SS : OUT STD_LOGIC;
```

```
      SP : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3));
```

```
END RegistreSP;
```

```
ARCHITECTURE Structural OF RegistreSP IS
```

```
COMPONENT BasculeD
```

```
PORT (Ck, D : IN STD_LOGIC;
```

```
      Q : OUT STD_LOGIC);
```

```
END COMPONENT ;
```

```
SIGNAL Qa, Qb, Qc, Qd: STD_LOGIC ;
```

```
BEGIN
```

```
U1: BasculeD PORT MAP (Ck, ES, Qa);
```

```
U2: BasculeD PORT MAP (Ck, Qa, Qb);
```

```
U3: BasculeD PORT MAP (Ck, Qb, Qc);
```

```
U4: BasculeD PORT MAP (Ck, Qc, Qd);
```

```
SP(0) <= Qa; SP(1) <= Qb; SP(2) <= Qc; SP(3) <= Qd;
```

```
END Structural;
```

- Les Process
- Les instructions de contrôle
- Les bascules
- Les compteurs
- Les registres